

حافظتی نصب می‌شوند. اگر RCD در بالادست قرار داشته باشد جریان گذرای تولید شده توسط صاعقه را تشخیص داده و ممکن است تریپ دهد. RCD با تاخیر زمانی یا حساسیت کمتر توصیه می‌شود. اگر RCD در پایین دست باشد، می‌توان از یک RCD استاندارد استفاده نمود.

۳- اختلالات ناشی از جریان‌های نشتی

انواع مختلفی از جریان‌های نشتی وجود دارد که می‌تواند عملکرد RCD را با مشکل مواجه کند:

- جریان‌های نشتی در فرکانس قدرت
- جریان‌های نشتی گذرا
- جریان‌های نشتی فرکانس بالا

این جریان‌ها ممکن است ذاتی باشند، از طریق خازن‌های توزیع

بر اساس زمان عدم عملکرد ($t_{\Delta n}$) تعریف می‌شود.

رله جریان باقیمانده بر اساس زمان بین لحظه وقوع خطا و انتقال فرمان باز شدن کلید تعریف می‌شود، که در کابل‌ها) یا فیلترهای خازنی (کامپیوتروها، سیستم‌های الکترونیکی و...) مشاهده می‌شود. همانطور که در شکل ۵ نشان داده شده است، ممکن است مدارهای سالم دچار تریپ شوند. لازم است زمان پاسخ قطع تجهیز را اضافه نماییم.

بنابراین محاسبه متوالی $f_{t_1 \dots t_n}$ (در ۲۱)، جریان متداول برای تست عدم عملکرد RCD‌های تاخیری) برای هر RCD از پایین دست تا بالا دست باید انجام شود.


- برقگیرهای حفاظتی
بسته به مقررات محلی، RCD‌ها در بالادست یا پایین دست برقگیرهای

دستگاهها با استاندارد اجباری EMC اروپا می‌باشد.

۱-۳ جریان نشتی در فرکانس قدرت (HZ^{۵۰} یا HZ^{۶۰})

این جریان‌ها توسط منبع تغذیه تولید شده و از طریق خازن‌های ذاتی یا مصنوعی جاری می‌شوند، برای یک تجهیز تکفاز در سیستم HZ^{۵۰} جریان نشتی دائمی تقریباً

شده در طول کابل‌های تاسیسات جاری شوند یا تعمدی، یعنی جریان نشتی که از تجهیزاتی استفاده شده در تاسیسات جاری می‌شوند، برای مثال فیلترهای خازنی نصب شده در مدارهای تغذیه تجهیزات الکترونیکی (کامپیوترها، درایوهای سرعت متغیر و غیره ...). هدف از این فیلترها، تطبیق

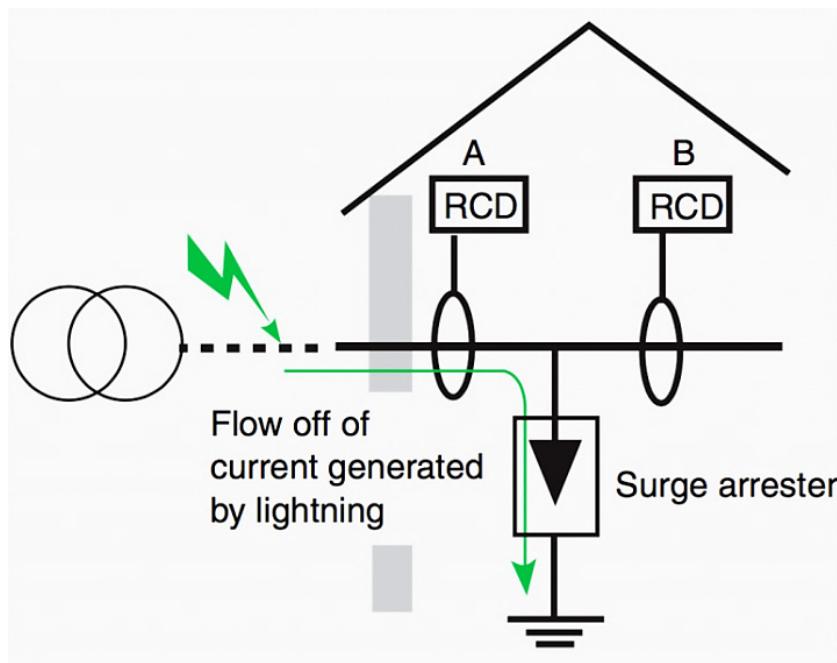


شکل ۶: بسته به مقررات محلی در یک تاسیسات شامل برقگیر حفاظتی RCD ممکن است در نقطه A (نوع تاخیری یا مناسب برای این کاربرد) یا نقطه B (RCD استاندارد) نصب شود

تعداد تجهیزاتی که در پایین دست RCD می‌توان متصل نمود محدود است. با توجه به شروع تریپ از $I_{\Delta n}^{0,5}$ ، به منظور جلوگیری از تریپ ناخواسته توصیه می‌شود که جریان نشتی دائمی برای سیستم TT و TN در $I_{\Delta n}^{1,3,0}$ و برای سیستم IT در $I_{\Delta n}^{1,7,0}$ محدود شود.

استفاده از RCD با دامنه عملکرد محدود ($I_{\Delta n}^{0,7,1} - I_{\Delta n}^{1,7,0}$) این

$mA^{0,5} - mA^{1,5}$ برای هر تجهیز لحاظ می‌شود.

اگر تجهیزات به یک فاز مشابه متصل شوند این جریان‌های نشتی باهم جمع خواهند شد. اگر این تجهیزات به هر سه فاز متصل شوند، در صورت تعادل بارها، جریان‌های نشتی حذف می‌شوند (جمع جبری معادل صفر). به دلیل این جریان‌های نشتی،

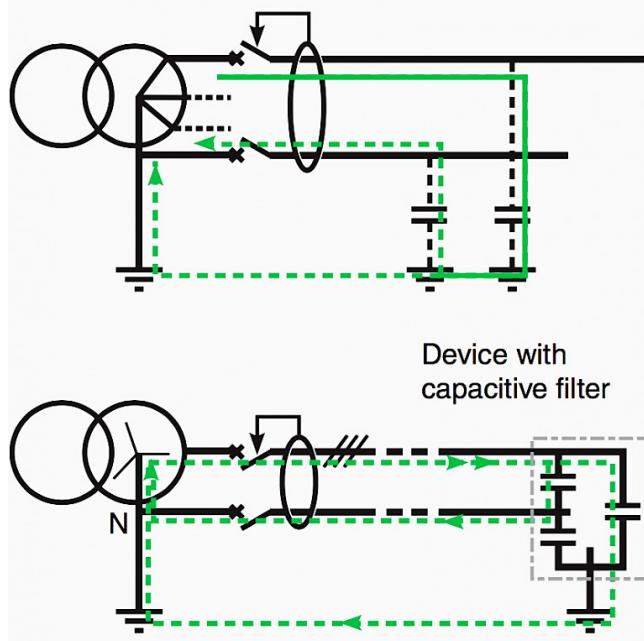

شکل ۷: جریان نشتی ناشی از خازن توزیع شده در کابل‌ها یا جریان نشتی جاری شده به واسطه خازن‌های تجهیزات (خط چین‌ها)

به دلیل تکنیک چاپینگ مورد استفاده در درایوهای سرعت متغیر یا بالاستهای الکترونیکی چراغهای فلورسنت ایجاد می‌شود. برخی هادی‌ها در معرض گرadiان‌های ولتاژ بالا قرار می‌گیرند (تقریباً $1\text{ KV}/\mu\text{s}$)، که باعث ایجاد جریان‌های بزرگتر از طریق خازن‌های سرگردان در مدارها می‌گردد.

جریان نشتی در حدود چند ده یا صدها میلی آمپر جاری شده (مد مشترک) و توسط RCD تشخیص داده می‌شود، همانطور که در شکل ۸ برای درایو سرعت متغیر نشان داده شده است.

بر خلاف جریان‌های نشتی HZ^{50} - HZ^{60} که جمع جبری آنها صفر بود، این جریان‌های HF در طول سه فاز سنکرون نبوده و جمع آنها جریان نشتی غیر قابل اغماضی را تشکیل می‌دهد.

محدودیت را کاهش می‌دهد.

۲-۳ جریان‌های نشتی گذرا

این جریان‌ها در زمان وصل خازن‌های نامتعادل به مدار یا در طول اضافه ولتاژ مدد مشترک ظاهر می‌شوند (شکل ۷).


به عنوان مثال: اندازه‌گیری‌های انجام شده در زمان شروع به کار تاسیسات مجهرز به فیلتر خازنی، حاکی از جریان نشتی گذرا با مشخصات زیر بود:

دامنه پیک اول: A^{840}
فرکانس نوسان: $\text{KHZ}^8 11,5$ زمان میرایی (%): ۵ پریود

RCD‌های با زمان عدم عملکرد مشخص، از تریپ ناخواسته در مقابل این نوع شکل موج جلوگیری می‌کنند.

۳-۳ جریان‌های نشتی فرکانس بالا

جریان‌های نشتی فرکانس بالا (چند کیلوهرتز تا چند مگاهرتز)

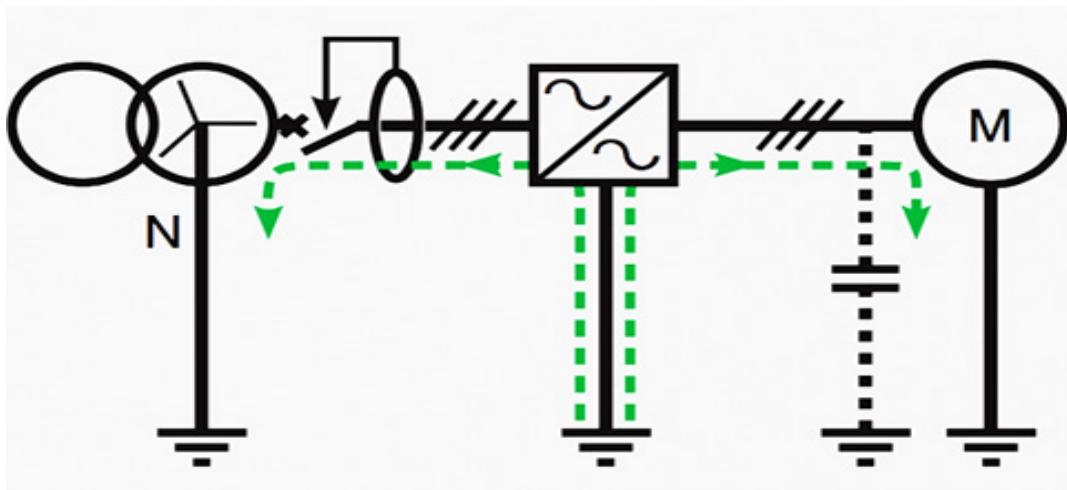

شکل ۸: اختلال عملکرد RCD به واسطه جریان‌های نشتی فرکانس بالا

- برای ترکیب RCD‌ها و درایوهای سرعت متغیر با استفاده از تغییر فرکانس، ضروری است برخی محدودیت‌ها را باهم در نظر بگیریم:
- جریان‌های نشتی در زمان برق‌دار کردن
- جریان‌های نشتی دائمی در $HZ^{86.0}/50$
- جریان‌های نشتی HF دائمی
- شکل موج‌های خاص جریان در زمان بروز خطا در خروجی درایو

بر خلاف جریان‌های نشتی $HZ^{60} - HZ^{50}$ که جمع جبری آنها صفر بود، این جریان‌های HF در طول سه فاز سنکرون نبوده و جمع آنها جریان نشتی غیر قابل اغماضی را تشکیل می‌دهد.

به منظور جلوگیری از تریپ ناخواسته، RCD‌ها باید در مقابل این جریان‌های HF حفاظت شده باشند (مجهز به فیلترهای پایین گذر).

۴- درایوهای سرعت متغیر


نقطه خنثی UPS در پایین دست به زمین متصل شود (به عنوان مثال بسته شدن کنتاکت K).

با این وجود، این عملیات ارتینگ جهت حفاظت اشخاص ضروری نمی باشد، زیرا:

- تاسیسات به یک سیستم IT تبدیل شده و اولین خطا خطرناک نمی باشد.
- احتمال بروز خطا دوم در عایق، در مدت زمان تغذیه توسط باتری بسیار کم است.

- جریان با مولفه های DC برای خطاهای باتری DC

۵- منابع تغذیه بدون وقفه (UPS) در تاسیسات شامل منابع تغذیه پشتیبان از قبیل: UPS ها، سیستم حفاظت باید تمام حالات ممکن را در نظر بگیرد. در عملکرد بر روی منبع AC یا باتری ها، سوئیچ های بای پس باز یا بسته باشند و غیره ... در مثال شکل ۸ (سیستم TT) تاسیسات شامل یک UPS است. در صورت قطع منبع AC، ضروری است که جهت اطمینان از صحت عملکرد RCD ها،

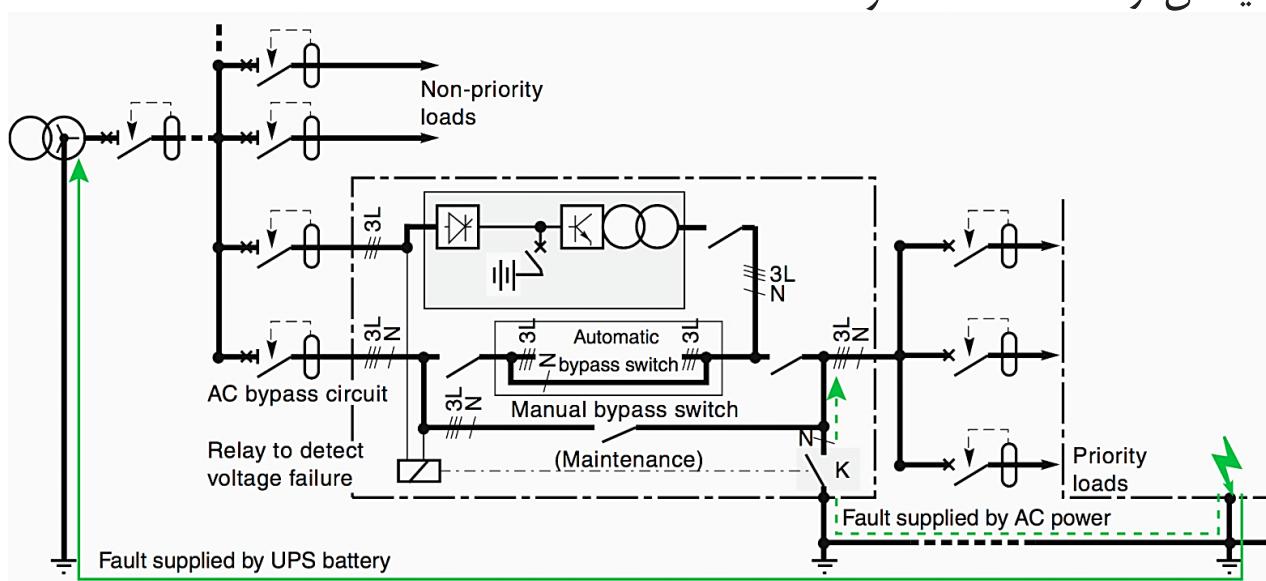

شکل ۹: زمانیکه تغذیه AC قطع شود، کنتاکتور K جهت حفظ سیستم TT بسته می شود

تمام حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به آموزشگاه کاشانه می باشد و هر گونه کپی، برداشت و انتشار آن پیگرد قانونی دارد.